

Materia: HARDWARE I

Docente: Mauricio Rogiani

Fecha de entrega:30/09/2020

Circuitos:

$$1 - F = (A \cdot B) + (B)$$

$$2 - F = ((B \cdot A) + (B + A)) + A$$

$$3 - F = (B \cdot A) \cdot B$$

$$4 - F = ((B + A) + (A + B)) \cdot A$$

Tabla de verificación y gráficos